

# Av2 - 1º Semestre de 2024

## Avaliação 2 - Elementos de Sistemas

| Pontos HW | Pontos SW |
|-----------|-----------|
| 40        | 10        |

- Avaliação individual.
- 120 min total.
- Ficar no blackboard durante a prova.
- Fazer commit ao final de cada questão.
- Lembre de dar **push** ao final.

## 1. Lógica combinacional - codificador

| Pontos HW | Pontos SW |
|-----------|-----------|
| 10        | 0         |

A Figura a seguir

| $b_2$ | $b_1$ | $b_0$ | $g_2$ | $g_1$ | $g_0$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     |

$$\begin{aligned}
 g(2) &\leftarrow b(2); \\
 g(1) &\leftarrow b(2) \text{ xor } b(1); \\
 g(0) &\leftarrow b(1) \text{ xor } b(0);
 \end{aligned}$$

mostra a tabela de conversão entre três bits em binário e seu correspondente código Gray.

Escreva o código em VHDL que realize essa função.

## Implementação

Implemente a saída  $g$  (de três bits) no arquivo `src/gray.vhd`.

Lembre de testar com `nvtest -k gray`

Lembre de testar com `pytest -k gray`

Rubrica para avaliação:

| Pontos HW | Descritivo          |
|-----------|---------------------|
| 2         | Implementação de g2 |
| 4         | Implementação de g1 |
| 4         | Implementação de g0 |

## 2. Lógica combinacional - VHDL

| Pontos HW | Pontos SW |
|-----------|-----------|
| 10        | 0         |

Considere o código vhdl a seguir:

```
`` library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity blocoX is
```

```
    port (
```

```
        a:  in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
```

```
        p:  in  STD_LOGIC;
```

```
        q:  out STD_LOGIC);
```

```
end entity;
```


```
architecture rtl of blocoX is
```

```
    SIGNAL y: STD_LOGIC;
```

```
begin
```

```
    y <= a(3) xor a(2) xor a(1) xor a(0);
```
 
```
    q <= ( (not y) and p) or (y and (not p) );
```



end; ``

## Questões:

1. Explique o que o circuito faz no arquivo `q2.txt`. *Verifica paridade.*
2. Desenhe o circuito lógico correspondente e anexe o arquivo no repositório.

Rubrica para avaliação:

| Pontos HW | Descritivo     |
|-----------|----------------|
| 5         | Para cada item |

## 3. Subtrator

| Pontos HW | Pontos SW |
|-----------|-----------|
| 10        | 0         |

Queremos agora implementar um full subtractor.

Um full subtractor possui três bits de entrada e dois bits de saída. Ele deve realizar a operação  $A - B - C$ , sendo que `resultado` apresenta o resultado da subtração e `vemum` a necessidade de trazer um bit da casa seguinte.

### Implementação/questão:

1. Implemente um full subtractor `src/fullsub.vhd`

Lembre de testar com `pytest -k fullsub`

Rubrica para avaliação:

| Pontos HW | Descritivo                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 10        | Implementação correta do subtrator                     |
| ?         | Implementações incorretas serão analisadas caso a caso |

| A | B | C | R | V |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


*resultado  $\leftarrow A \oplus B \oplus C$ ;*

*Vemum  $\leftarrow ((\text{not } A) \text{ and } (B \text{ or } C))$   
or  $(B \text{ and } C)$ ;*

## 4. Lógica sequencial

| Pontos HW | Pontos SW |
|-----------|-----------|
| 10        | 0         |

Considere o circuito da figura a seguir:

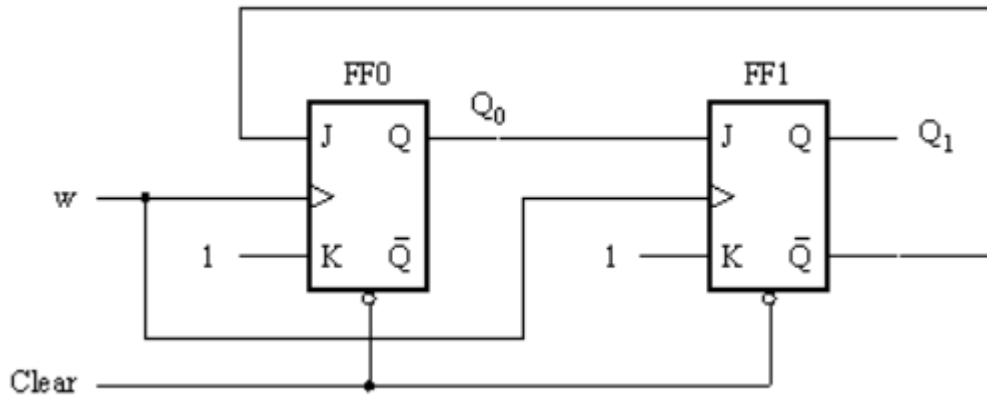

Considere que inicialmente o `clear` está setado de forma que as saídas iniciais de ambos flip-flops sejam '0'. Em  $t=0$ , o `clear` é desativado. Determine as saídas  $Q_0$  e  $Q_1$  para os próximos 5 sinais de clock.

### Implementação/questão:

1. Indique os resultados para  $Q_0$  e  $Q_1$  no arquivo `src\circuito.txt`.

### Rubrica para avaliação:


| Pontos HW | Descritivo                                   |
|-----------|----------------------------------------------|
| 10        | Determinação correta das saídas              |
| ?         | Análises incorretas serão vistas caso a caso |

| t  | Q0 | Q1 |
|----|----|----|
| -1 | 0  | 0  |
| 0  | 1  | 0  |
| 1  | 0  | 1  |
| 2  | 0  | 0  |
| 3  | 1  | 0  |
| 4  | 0  | 1  |


## 5. Identificação de erro

| Pontos HW | Pontos SW |
|-----------|-----------|
| 0         | 10        |

 A figura a seguir apresenta as curvas obtidas no GTKWave como resultado da simulação do módulo `pc.vhd`. Entretanto, esse módulo apresenta um erro. Identifique, a partir das curvas fornecidas a condição em que está ocorrendo o erro.



reset

 

{width=300}

## Implementação

Identifique o intervalo em que o erro ocorre e descreva qual seria o resultado esperado no arquivo `src/erro_pc.txt` .

Rubrica para avaliação:

| Pontos SW | Descritivo                                           |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 10        | Intervalo identificado e erro descrito corretamente. |
| 5         | Apenas o intervalo foi identificado corretamente.    |